

O módulo *Keyboard Reader* implementado é constituído por dois blocos principais: i) o descodificador de teclado (*Key Decode*); e ii) o bloco de armazenamento e de entrega ao consumidor (designado por *Key Buffer*), conforme ilustrado na Figura 1. Neste caso o módulo de controlo, implementado em *software*, é a entidade consumidora.


 



Figura 1 – Diagrama de blocos do módulo *Keyboard Reader*

1 Key Decode

O bloco *Key Decode* implementa um descodificador de um teclado matricial 4x3 por *hardware*, sendo constituído por três sub-blocos: i) um teclado matricial de 4x3; ii) o bloco *Key Scan*, responsável pelo varrimento do teclado; e iii) o bloco *Key Control*, que realiza o controlo do varrimento e o controlo de fluxo, conforme o diagrama de blocos representado na Figura 2a. O controlo de fluxo de saída do bloco *Key Decode* (para o módulo *Key Buffer*), define que o sinal K_{val} é ativado quando é detetada a pressão de uma tecla, sendo também disponibilizado o código dessa tecla no barramento $K_{0:3}$. Apenas é iniciado um novo ciclo de varrimento ao teclado quando o sinal K_{ack} for ativado e a tecla premida for libertada. O diagrama temporal do controlo de fluxo está representado na Figura 2b.

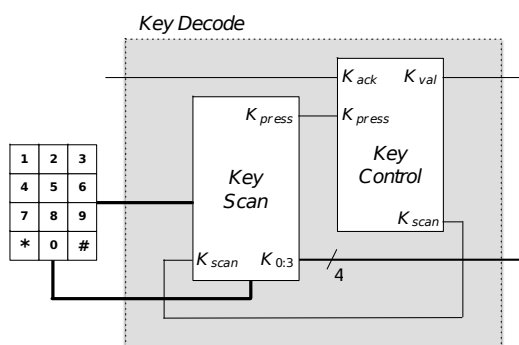

a) Diagrama de blocos

 

b) Diagrama temporal

Figura 2 – Bloco *Key Decode*

O bloco *Key Scan* foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na Figura 3. O nosso grupo inicialmente escolheu a versão 1, mas foi-nos pedido para fazer a implementação 3 de modo a por à prova as nossas capacidades.

O bloco *Key Scan* faz o varrimento do teclado. Para este varrimento acontecer é necessário 5 elementos do diagrama de blocos sendo estes um contador, um *decoder 2x3*, um *priority encoder* de 4x2, um *register* e um teclado matricial de 4x3.

O contador é feito a partir de 4 *flip-flops*, no entanto este apresenta uma particularidade, este só conta até ao 11 pois só serão usadas 12 teclas (0-11), logo seria ineficiente fazer a contagem até ao último número disponível (16), sendo que cada *flip-flop* representa um bit. Para isso foi colocado um *priority encoder* e um registo em que o *priority encoder* irá verificar os bits que estão ativos e o registo guarda qual tecla foi detetada posteriormente e apresentá-la na saída

O bloco *Key Control* foi implementado pela máquina de estados representada em *ASM-chart* na Figura 4.

Começando pelo primeiro estado (000) este apresenta o *KscanCounter* pronto para receber uma tecla estando por isso ativo e permanece neste estado enquanto nenhuma tecla for ativa, quando uma tecla for pressionada este avança para o segundo estado (001).

No segundo estado (001). verificamos que o *Kscan Register* começa ativo pois no estado anterior foi detetado que uma tecla foi pressionada passando assim logo para o terceiro estado (010).

Chegando ao terceiro estado este inicia com o K_{val} ativo já que foi detetado a pressão de uma tecla nos estados anteriores e irá avançar para o estado seguinte quando o K_{ack} for ativo, ou seja quando o Buffer já recebeu a tecla, se não irá voltar para o segundo estado e manterá este loop até que o K_{ack} seja *true*.

Passando agora para o quarto(011) e último estado este tem a saída a 0, sem nenhum elemento ativo, pois é um estado no qual a tecla já foi aceite no *Key Buffer*, mas o *Key Scan* não pode ainda fazer o varrimento do teclado o que faz com que se

o K_{ack} ou K_{press} estiverem ativos o *Key Control* não consiga avançar para outro estado, sendo assim este só avança para outro estado quando estão os dois desativados, significando assim que tecla já não se encontra premida e que o seu código já foi aceite permitindo a volta ao estado inicial, recomeçando assim o processo.

A descrição *hardware* do bloco *Key Decode* em CUPL encontra-se no Anexo AA.

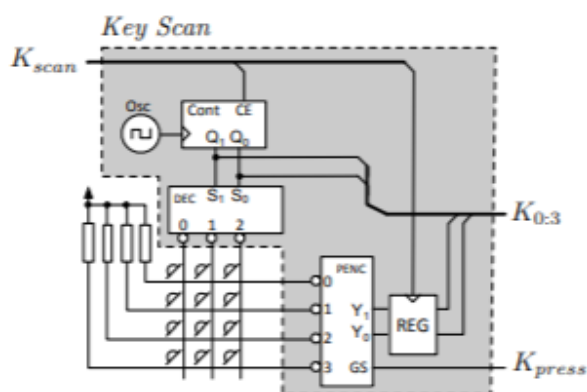


Figura 3 - Diagrama de blocos do bloco *Key Scan*

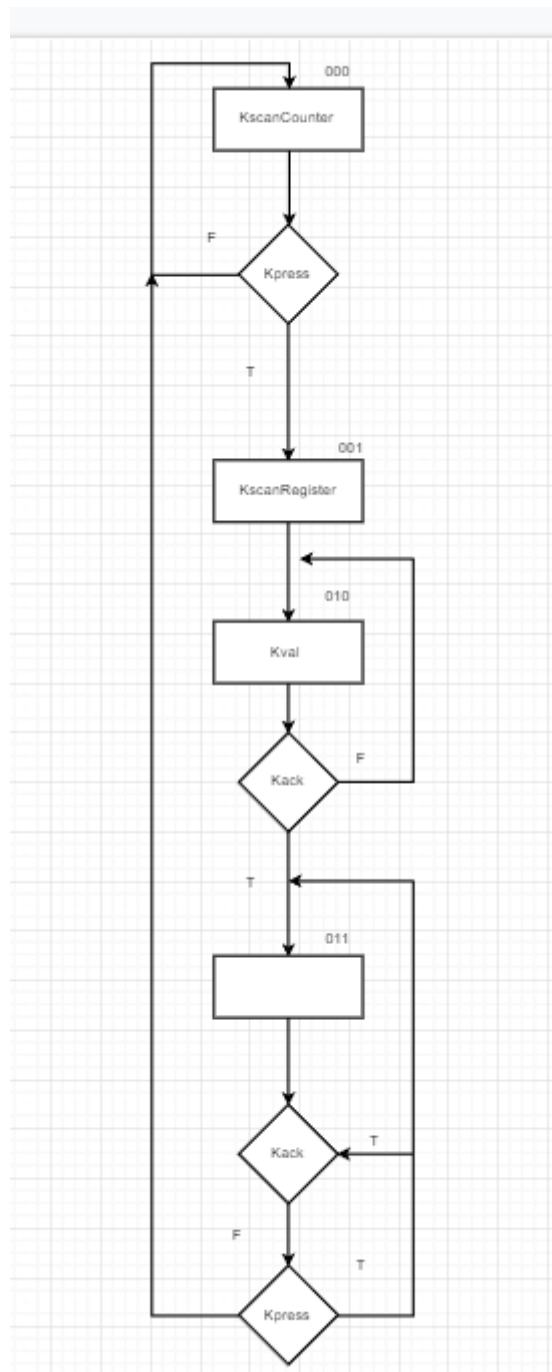


Figura 4 – Máquina de estados do bloco *Key Control*

Com base nas descrições do bloco *Key Decode* implementou-se parcialmente o módulo *Keyboard Reader* de acordo com o esquema elétrico representado no Anexo D.

A frequência escolhida para o *clock* foi de 1000Hz de modo a evitar o aparecimento do *bounce* o que provocaria uma leitura errada da tecla premida e para evitar também ter de usar mais componentes eletrónicos de modo a corrigir o *bounce*. No caso das resistências estas foram escolhidas com valores iguais de

Autores:

Bernardo Serra 47539

Pedro Raposo 48316

Rafael Costa 48315

modo a evitar qualquer diferença entre os sinais passados em cada fila do teclado mantendo assim os números corretos.

2 Key Buffer

O módulo *Key Buffer* implementa uma estrutura de armazenamento de dados, com capacidade de uma palavra de quatro bits. A escrita de dados no *Key Buffer* inicia-se com a ativação do sinal *DAV* (*Data Available*) pelo sistema produtor, neste caso pelo *Key Decode*, indicando que tem dados para serem armazenados. Logo que tenha disponibilidade para armazenar informação, o *Key Buffer* escreve os dados $D_{0:3}$ em memória. Concluída a escrita em memória, ativa o sinal *DAC* (*Data Accepted*) para informar o sistema produtor que os dados foram aceites. O sistema produtor mantém o sinal *DAV* ativo até que *DAC* seja ativado. O *Key Buffer* só desativa *DAC* depois de *DAV* ter sido desativado.

A implementação do *key Buffer* deverá ser baseada numa máquina de controlo (*Key Buffer Control*) e num registo externo (*Output Register*), conforme o diagrama de blocos apresentado na Figura 5.

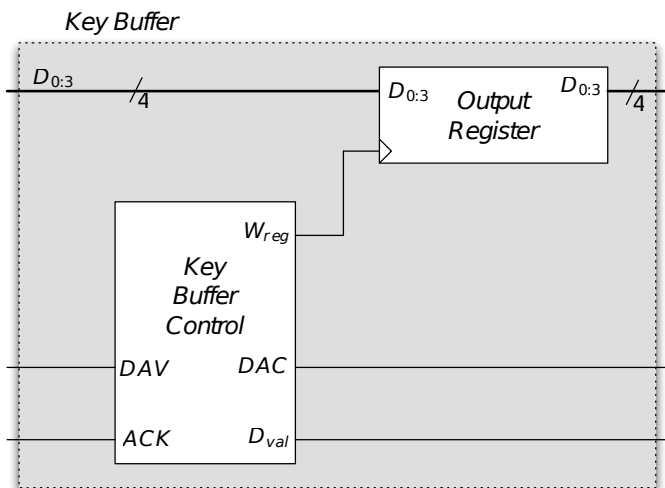


Figura 5 – Diagrama de blocos do *Key Buffer*

O bloco *Key Buffer Control* do *Key Buffer* é também responsável pela interação com o sistema consumidor, neste caso o módulo *Control*. O *Control* quando pretende ler dados do *Key Buffer*, aguarda que o sinal D_{val} fique ativo, recolhe os dados e ativa o sinal *ACK* indicando que estes já foram consumidos.

O *Key Buffer Control*, logo que o sinal *ACK* fique ativo, deve invalidar os dados baixando o sinal D_{val} , só deverá voltar a armazenar uma nova palavra depois do *Control* ter desativado o sinal *ACK*.

O bloco *Key Buffer Control* foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na . Para implementar o *Key Buffer Control* foi feito uma máquina de estados com 5 estados como se pode observar no ASM.

No começo o primeiro estado encontra-se a 0, sem nenhum elemento ativo, pois não existem dados para serem guardados. Caso *DAV* não seja ativo este permanece no primeiro estado pois não existe a entrada de nenhum dado válido, caso *DAV* seja ativo este passa para o segundo estado.

Passando para o segundo estado este apresenta a ativação do *Wreg* que permite registar o código da tecla e depois de um *clock* avança para o estado seguinte.

No terceiro estado a saída apresenta *DAC*, pois os dados foram aceites pelo *Key Buffer*, este estado mantém-se enquanto existir dados disponíveis.

No quarto estado o *Dval* permanece ativo, significando que os dados recebidos são válidos e estão atualizados, e que com a ativação do *ACK* estes dados deixam de ser válidos pois já foram utilizados.

Chegando ao último estado este apresenta a saída vazia pois é impossível para o *Key Buffer* aceitar dados e os dados recebidos são inválidos sendo por isso só um estado de transição no qual o se espera que o sinal de *ACK* se baixe para voltar para o primeiro estado reiniciando todo o processo.

A descrição *hardware* do bloco *Key Buffer Control* em CUPL encontra-se no Anexo A.

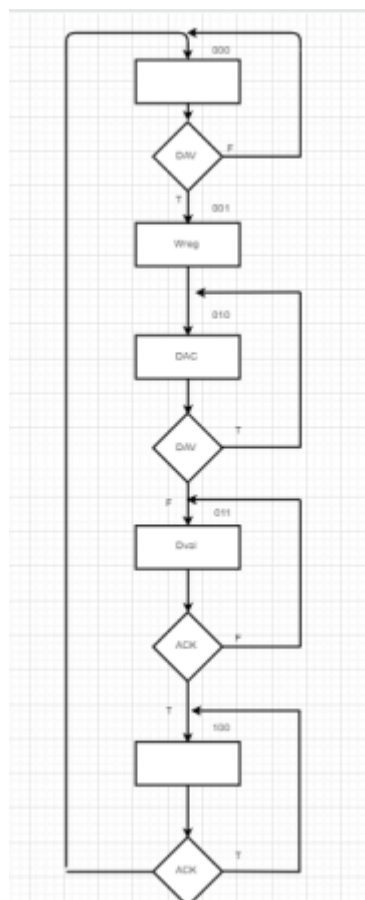


Figura 6 -Máquina de estados do bloco Key Buffer Control

Com base nas descrições do bloco Key Decode e do bloco Key Buffer Control implementou-se o módulo Keyboard Reader de acordo com o esquema elétrico representado no Anexo D. A escolha do clock é a mesma referida antes servindo assim para evitar leituras erradas das teclas premidas.

3 Interface com o Control

Implementou-se o módulo Control em software, recorrendo a linguagem Kotlin seguindo a arquitetura lógica apresentada na Figura 7.

 


Figura 7 – Diagrama lógico do módulo Control de interface com o módulo Keyboard Reader

Os módulos de software HAL e KBD desenvolvidos são descritos nas secções 3.1. e 3.2, e o código fonte desenvolvido nos Anexos X e SSSS, respetivamente.

3.1 HAL

Esta classe tem a função decodificar as informações vindas do hardware para o software sendo por isso a ponte de ligação entre o hardware e software.

Para esta classe foram criadas 7 funções com o propósito de ler os bits recebidos na entrada e entregar um valor na saída. Na entrada de bits que queremos ler ou o valor que queremos apresentar na saída é estabelecido por uma máscara.

3.2 KBD

Na classe KBD apresenta apenas 3 funções que servem para realizar a leitura do teclado e entregar um Char correspondente à tecla premida. A primeira função é *init()* que serve para limpar o HAL a partir da informação do ACK.

A função *getKey* irá retorna a tecla *primida* caso exista alguma tecla premida.

Por fim, a função *waitKey* tem como objetivo retornar a tecla quando esta for pressionada ou não retornar nenhuma quando chegar ao fim do intervalo permitido (*timeout*).

4 Conclusões

Na implementação do módulo Keyboard Reader foi utilizado uma PAL ATF750C e 4 resistências de valores iguais estando

estas ligadas à saída do *KeyBoard* e ao *Vcc* tendo assim sido seleccionado uma frequência de 1khz para o *clock*.

O Key Decode e o Key Buffer fazem a leitura do teclado matricial e a transmissão das teclas premidas para os módulos seguintes.

Observando a latência dos módulos verificamos que o *key Decode* apresenta apenas 4 *clocks* e o *key buffer* tem 5 *clocks* não ultrapassando e foram todos usados a uma frequência de 1000Hz.

No caso do *HAL* e o *KBD* estes recebem a informação do *hardware* e traduzem-na de modo a ser possível o *software* conseguir processá-la.

Desta forma podemos concluir que o varrimento do teclado, a sua leitura e decodificação de *hardware* para *software* foi finalizada com sucesso.

A. Descrição CUPL do bloco *Key Decode*

```
64 /* Key Decode */
65
66
67 [Qc0..1].AR = 'b'0;
68 [Qc0..1].SP = 'b'0;
69 [Qc0..1].CKMUX = Osc;
70
71 sequence [Qc0..1]{
72     present 0
73         out KscanCounter;
74         if Kpress next 1;
75         if !Kpress next 0;
76     present 1
77         out KscanRegister;
78         default next 2;
79     present 2
80         out DAV;
81         if DAC next 3;
82         if !DAC next 2;
83     present 3
84         if !DAC & !Kpress next 0;
85         default next 3;
86 }
87
88
```

B. Descrição CUPL do bloco *Key Buffer*

```
/* Key Buffer Control */


[Qb0..2].AR = 'b'0;
[Qb0..2].SP = 'b'0;
[Qb0..2].CKMUX = 0sc;

sequence [Qb0, Qb1, Qb2]{
  present 0
    if DAV next 1;
    default next 0;
  present 1
    out WR;
    default next 2;
  present 2
    out DAC;
    if DAV next 2;
    if !DAV next 3;
  present 3
    out Dval;
    if !ACK next 3;
    if ACK next 4;
  present 4
    if ACK next 4;
    if !ACK next 0;
}
```

Autores:
Bernardo Serra 47539
Pedro Raposo 48316
Rafael Costa 48315

C.

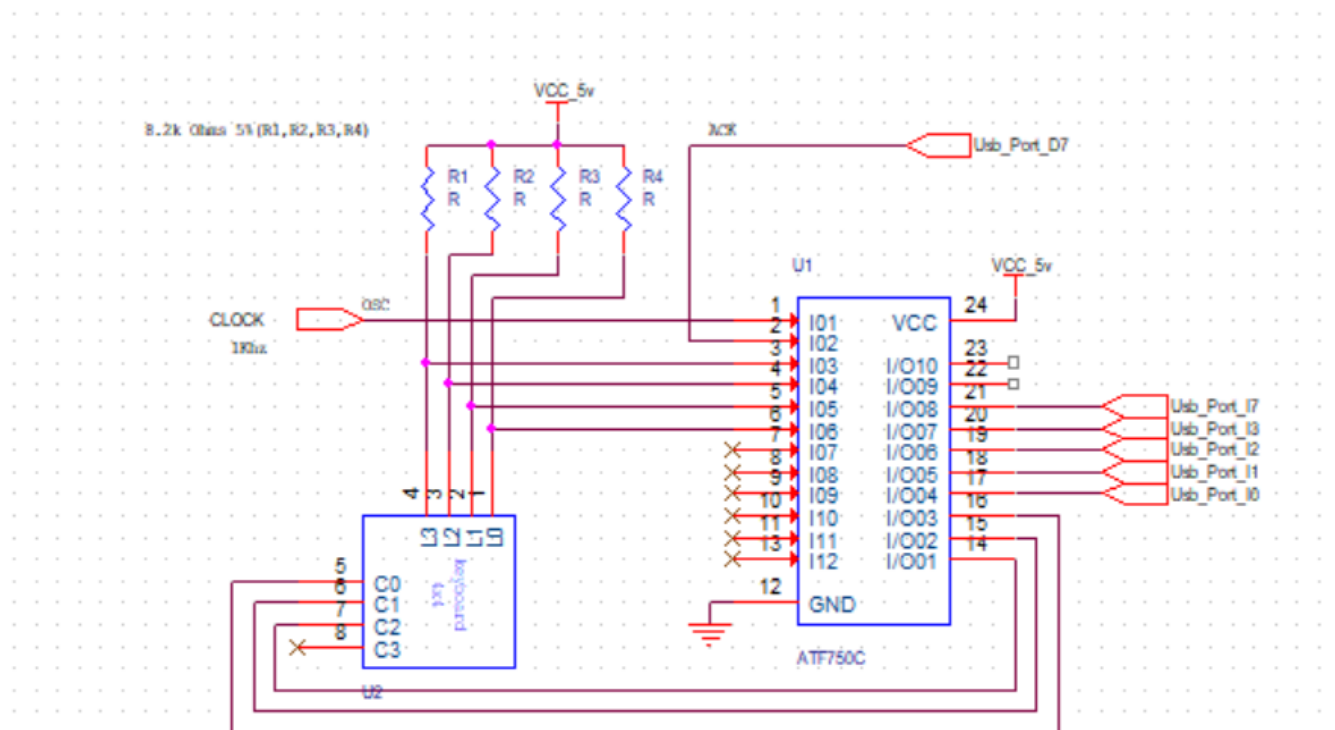D. Esquema elétrico do módulo Keyboard Reader



E.
F.
G. Figura 9- Esquema elétrico do Keyboard Reader, criado no OrCAD.
H.

I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.

X. Código Kotlin - HAL

Y.

Autores:
Bernardo Serra 47539
Pedro Raposo 48316
Rafael Costa 48315

Keyboard Reader (Vending Machine)

Laboratório de Informática e Computadores 2021 / 2022 inverno

Docentes: Pedro Miguens Matutino (pedro.miguens@isel.pt)

Nuno Sebastião (nuno.sebastiao@isel.pt)

Sérgio André (sergio.andre@isel.pt)

Z. AA.

Autores:

Bernardo Serra 47539

Pedro Raposo 48316

Rafael Costa 48315

```

BB.  CC. object HAL {    // Virtualiza o acesso ao sistema UsbPort
      DD. // Inicia a classe
EE.  FF.      private var usbPortOut = 0x00
GG.  HH.
      II. fun init() = doOutput()
JJ.  KK.
                                           LL.

MM.  NN. // Retorna true se o bit tiver o valor lógico '1'
OO.  PP. fun isBit(mask: Int): Boolean = readBits(mask) == mask
QQ.  RR.
                                           SS.

TT.  UU. // Retorna os valores dos bits representados por mask presentes no
      UsbPort
VV.  WW. fun readBits(mask: Int): Int = (UsbPort.`in`() inv() and mask)
XX.  YY.
                                           ZZ.

AAA. BBB.      // Escreve nos bits representados por mask o valor de value
CCC.  DDD.      fun writeBits(mask: Int, value: Int) {
EEE.  FFF.          usbPortOut = (usbPortOut and mask.inv()) or (value and
      mask)
GGG.  HHH.          doOutput()
III.  JJJ.      }
KKK.  LLL.
                                           MMM.

NNN.  OOO.      // Coloca os bits representados por mask no valor lógico '1'
PPP.  QQQ.      fun setBits(mask: Int) {
RRR.  SSS.          usbPortOut = usbPortOut or mask
TTT.  UUU.          doOutput()
VVV.  WWW.      }
XXX.  YYY.
                                           ZZZ.

AAAA. BBBB.     // Coloca os bits representados por mask no valor lógico '0'
CCCC. DDDD.     fun clrBits(mask: Int) {
EEEE. FFFF.         usbPortOut = usbPortOut and mask.inv()
GGGG. HHHH.         doOutput()
IIII. JJJJ.     }
KKKK. LLLL.
                                           MMMM.

NNNN. 0000.     private fun doOutput() = UsbPort.out(usbPortOut.inv())
PPPP. QQQQ.     }
RRRR.

```

Autores:
Bernardo Serra 47539
Pedro Raposo 48316
Rafael Costa 48315

SSSS. Código Kotlin - KBD

TTTT.

UUUU. VVVV.

WWWW.

XXXX. YYYY.

```
object KBD { // Ler teclas. Métodos retornam '0'..'9', '#', '*' ou NONE.
```

ZZZZ. AAAA.

```
    private const val NONE = 0
```

BBBB. CCCC.

```
    private const val DEFAULT_KEY = NONE.toChar()
```

DDDD. EEEE.

```
    private const val KEY = 0x0F
```

FFFF. GGGG.

```
    private const val VAL = 0x80
```

HHHH. IIII.

```
    private const val ACK = 0x80
```

JJJJ. KKKK.

LLLL.

MMMM. NNNN.

```
// Inicia a classe
```

0000. PPPP.

```
fun init() {
```

QQQQ. RRRR.

```
    HAL.clrBits(ACK)
```

SSSS. TTTT.

```
}
```

UUUU. VVVV.

WWWWW.

XXXXXXXX. YYYY.

```
// Retorna de imediato a tecla premida ou NONE se não há tecla premida.
```

ZZZZ. AAAA.

```
fun getKey(): Char {
```

BBBB. CCCC.

```
    var key = DEFAULT_KEY
```

DDDD. EEEE.

```
    if (HAL.isBit(VAL)) {
```

FFFF. GGGG.

```
        key = when (HAL.readBits(KEY)) {
```

HHHH. IIII.

```
            0x0 -> '1'
```

JJJJ. KKKK.

```
            0x1 -> '2'
```

LLLL. MMMM.

```
            0x2 -> '3'
```

NNNN. OOOO.

```
            0x4 -> '4'
```

PPPP. QQQQ.

```
            0x5 -> '5'
```

RRRR. SSSS.

```
            0x6 -> '6'
```

TTTT. UUUU.

```
            0x8 -> '7'
```

VVVV. WWWW.

```
            0x9 -> '8'
```

XXXX. YYYY.

```
            0xa -> '9'
```

ZZZZ. AAAA.

```
            0xc -> '*'
```

BBBB. CCCC.

```
            0xd -> '0'
```

DDDD. EEEE.

```
            0xe -> '#'
```

FFFF. GGGG.

```
        else -> DEFAULT_KEY
```

HHHH. IIII.

```
    }
```

JJJJ. KKKK.

```
    HAL.setBits(ACK)
```

LLLL. MMMM.

```
    while (HAL.isBit(VAL)) {}
```

NNNN. OOOO.

```
    HAL.clrBits(ACK)
```

PPPP. QQQQ.

```
}
```

Autores:

Bernardo Serra 47539

Pedro Raposo 48316

Rafael Costa 48315

```

RRRRRRSSSSSS.      return key
TTTTTTUUUUUU.      }
VVVVVVWWWWWW.

                                                    XXXXXXXX.

YYYYYZZZZZ.
AAAAAAA.
BBBBBBB. // Retorna quando a tecla for premida ou NONE após decorrido 'timeout'
          milisegundos.
CCCCCDDDDDD.      fun waitKey(timeout: Long): Char {
EEEEEEFFFFFF.      var key = DEFAULT_KEY
GGGGGGGHHHHHH.      val timeToStop = Time.getTimeInMillis()+timeout
IIIIIIJJJJJJ.      while(Time.getTimeInMillis()<timeToStop){
KKKKKKLLLLLL.          key = getKey()
MMMMMMNNNNNN.          if (key!= DEFAULT_KEY) break
000000PPPPPP.      }
QQQQQQRRRRRR.      return key
SSSSSSSTTTTT.      }
UUUUUUVVVVVV. }
WWWWWWWWW.

```